

5-3 环形计数器电路如图 P5-3 所示,作出其状态表和状态图。设初始状态为 **000**,画出其工作波形图(不少于 4 个时钟周期)。


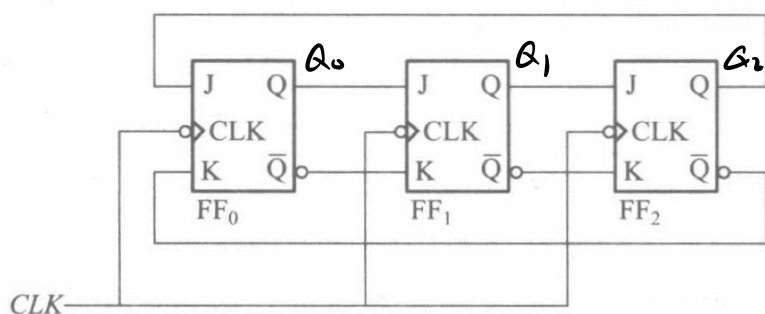
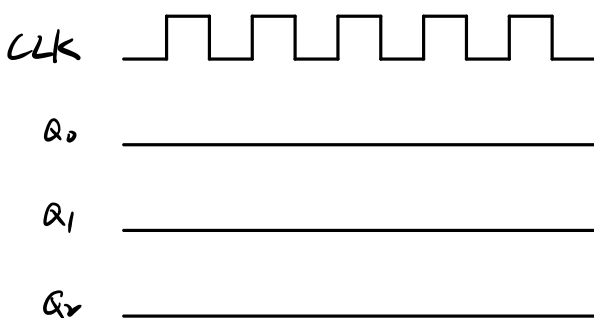


图 P5-3

$$J_0 = Q_2 \quad K_0 = \bar{Q}_2 \quad J_1 = Q_0 \quad K_1 = \bar{Q}_0 \quad J_2 = Q_1 \quad K_2 = \bar{Q}_1$$

$$Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0 + \bar{K}_0 Q_0 = Q_2 \quad Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = Q_0 \quad Q_2^{n+1} = J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2 = Q_1$$

$Q_2 Q_1 Q_0$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0 0 0	0	0	0
0 0 1	1	0	0
0 1 0	0	0	1
0 1 1	1	0	1
1 0 0	0	1	0
1 0 1	1	1	0
1 1 0	0	1	1
1 1 1	1	1	1

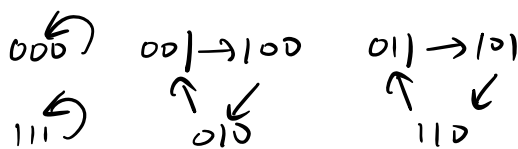

5-4 分析图 P5-4 所示 Mealy 型时序电路,求出其状态转移函数和输出函数,列出状态表,画出状态图,分析电路功能。


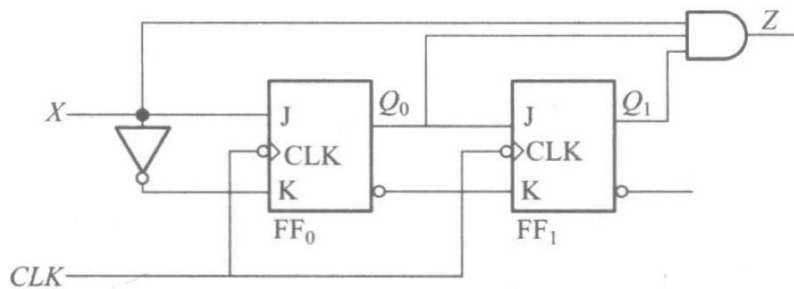


图 P5-4

$$J_0 = X \quad K_0 = \bar{X} \quad J_1 = Q_0 \quad K_1 = \bar{Q}_0 \quad Z = X Q_0 Q_1$$

$$Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0 + \bar{K}_0 Q_0 = X \quad Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = Q_0$$

Q_1	Q_0	x	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

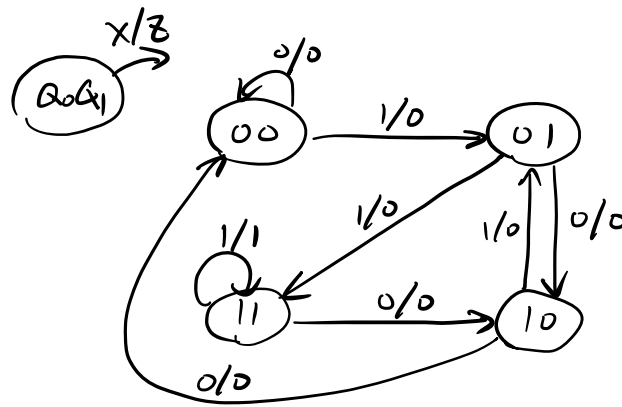

检测序列信号 111
输入序列 x 可重叠.
输出标志 $z=1$

5-5 分析图 P5-5 所示脉冲异步时序电路, 求出其状态转移函数和输出函数, 列出状态表, 画出状态图, 分析电路功能。设初始状态为 000, 画出其工作波形图 (不少于 8 个时钟脉冲)。

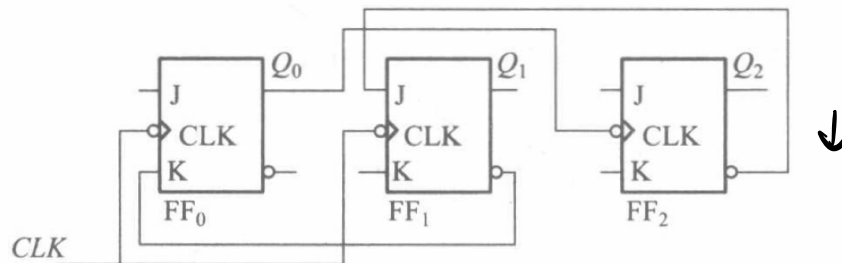



图 P5-5

$$J_0=0 \quad K_0=\bar{Q}_1 \quad J_1=\bar{Q}_2 \quad K_1=0 \quad J_2=0 \quad K_2=0 \quad CLK_2=Q_0$$

$$Q_0^{n+1} = J_0 \bar{Q}_0 + \bar{K}_0 Q_0 = Q_0 Q_1 \quad Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = Q_1 + \bar{Q}_2 \quad Q_2^{n+1} = (J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2) CLK_2$$

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

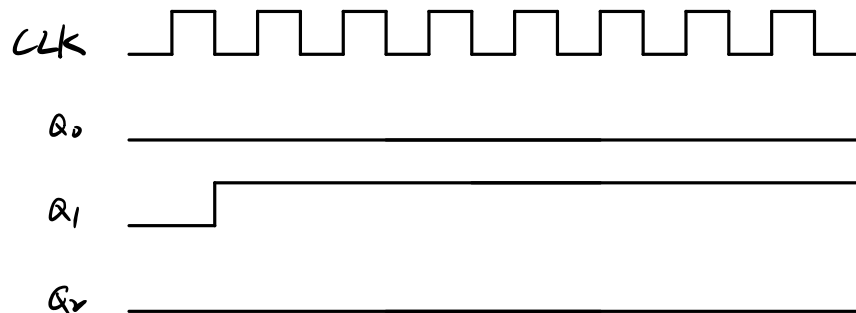000 → 010 ← 010 011 100 ← 101 110 111
↑ ↙ ↘
001 输出为 010 或 011 或 100 或 110




5-7 试用 D 触发器设计一个时序电路,该时序电路的状态转移规律由表 P5-7 给出。

表 P5-6


X \ S	S^{n+1}/Z	
	0	1
A	A/1	E/0
B	E/1	C/1
C	A/1	D/1
D	F/0	G/0
E	B/1	C/1
F	F/0	E/0
G	A/1	D/1

表 P5-7


$Q_2 Q_1 Q_0$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 1
0 1 0	0 0 0
0 1 1	1 0 1
1 0 0	0 0 0
1 0 1	1 1 0
1 1 0	0 0 0
1 1 1	0 0 0

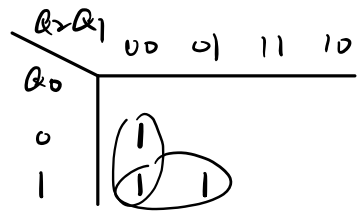

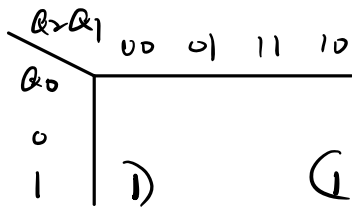
$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2(\bar{Q}_1 + Q_1) = D_0$$



$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1 Q_0 = D_1$$

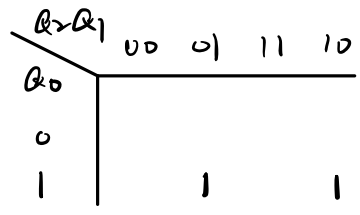
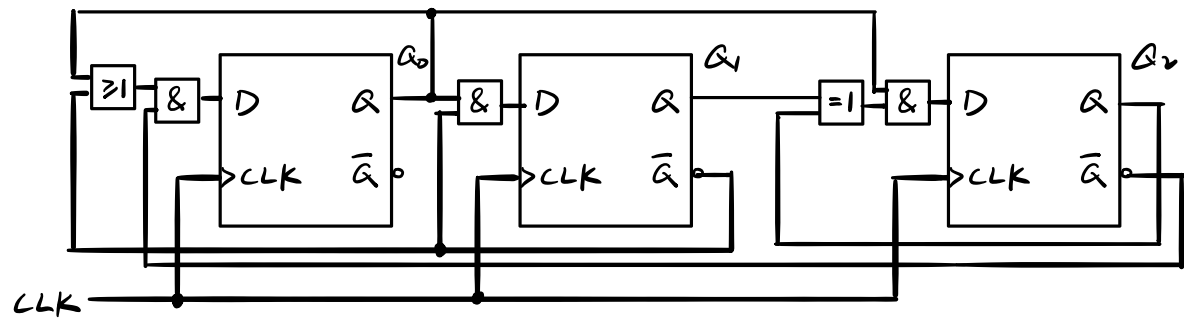
$$Q_2^{n+1} = (Q_1 \oplus Q_2) Q_0 = D_2$$



5-8 试用 JK 触发器设计一个时序电路,该电路的状态转移如图 P5-8 所示。


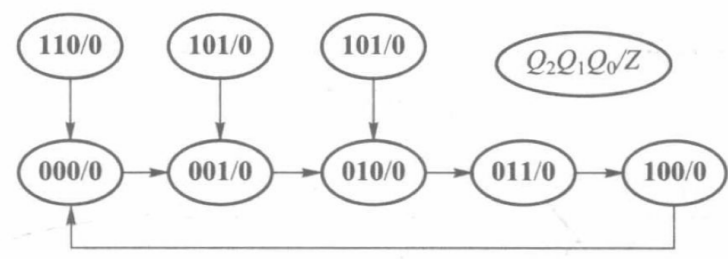



图 P5-8

$Q_2 Q_1 Q_0$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0 0 0	0	0	1	0
0 0 1	0	1	0	0
0 1 0	0	1	1	0
0 1 1	1	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0
1 0 1	0	0	1	0
1 1 0	0	0	0	0
1 1 1	X	X	X	X

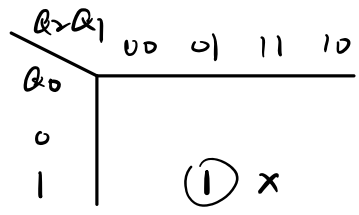

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0$$

$$T_2 = Q_1 Q_0 \quad K_2 = 1$$

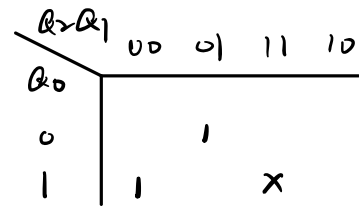

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$$


$$T_1 = \bar{Q}_2 Q_0 \quad K_1 = Q_1 + Q_0$$

$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
Q_0				
0	1	1		
1			X	1

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_0$$

$$J_0 = \bar{Q}_2 \quad K_0 = \bar{Q}_2$$

$$Z = 0$$

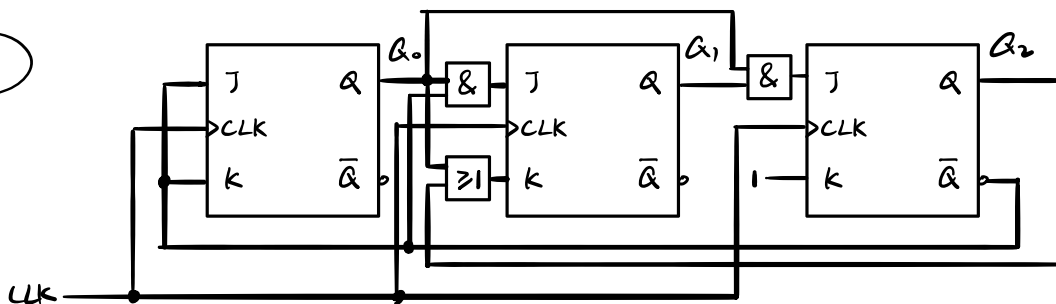

5-9 设计一个时序逻辑电路,该电路的时序波形如图 P5-9 所示。


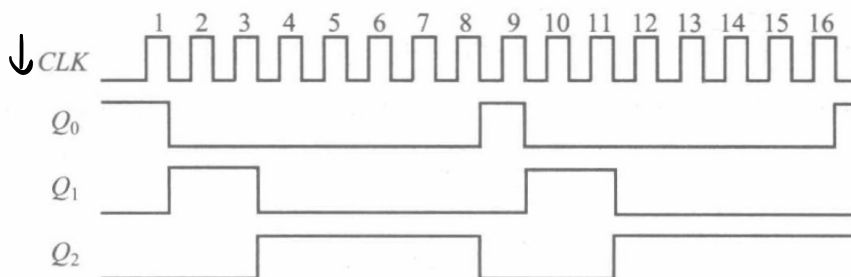


图 P5-9

$$Q_0 = \sum m(0, 7)$$

$$Q_1 = \sum m(1, 2)$$

$$Q_2 = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

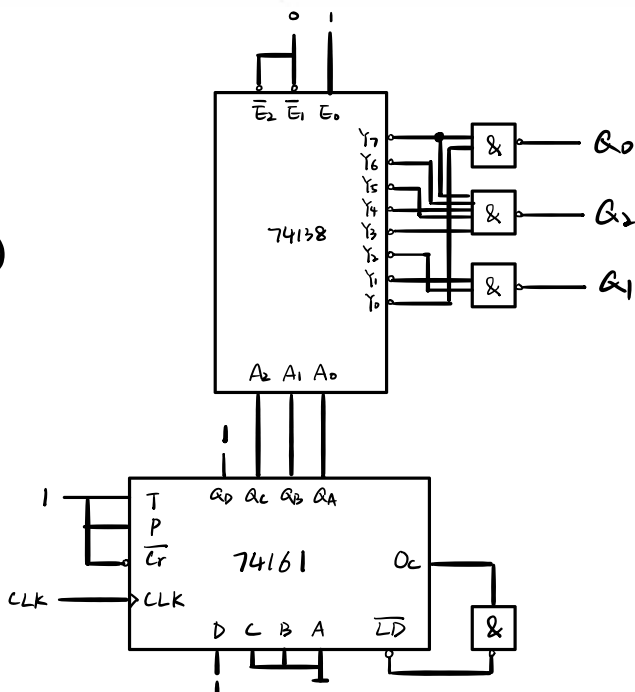

5-10.

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0 0 0 0	X	X	X	X
0 0 0 1	X	X	X	X
0 0 1 0	X	X	X	X
0 0 1 1	0	1	0	0
0 1 0 0	0	1	0	1
0 1 0 1	0	1	1	0
0 1 1 0	0	1	1	1
0 1 1 1	1	0	0	0
1 0 0 0	1	0	0	1

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$Q_3 Q_2$				
00	X			1
01	X		X	1
11		1	X	1
10	X		X	1

$$Q_3^{n+1} = Q_3 \bar{Q}_2 + Q_2 Q_1 Q_0$$

1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

Q_3Q_2	Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	1			
01	X	1		X	
11	1			X	1
10	X	1		X	


$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_3\bar{Q}_1 + \bar{Q}_3\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2Q_1Q_0$$

Q_3Q_2	Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X				
01	X	1	X	1	
11				X	
10	X	1	X	1	

$$Q_1^{n+1} = Q_1 \oplus Q_0$$

Q_3Q_2	Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	1			1
01	X			X	
11				X	
10	X	1		X	1
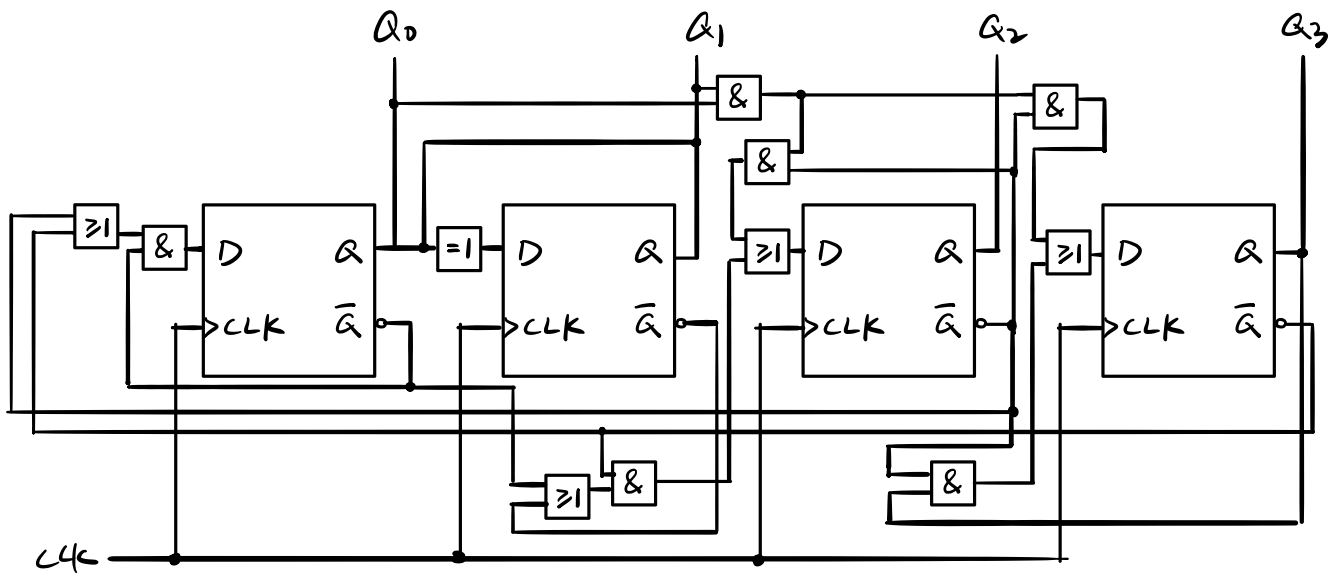
$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_3\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2\bar{Q}_0$$



5-13 建立序列检测器的原始状态图,该检测器有一个串行输入 X ,一个输出 Z ,

(1) 当检测到 **01001** 时输出为 1。输入序列 X 和输出 Z 满足径迹关系:

$X: 00010010100110$


$Z: 00000010000100$

(2) 当检测到 **1001** 时输出为 1。输入序列 X 和输出 Z 满足径迹关系:


$X: 00010011100100$

$Z: 00000001000010$

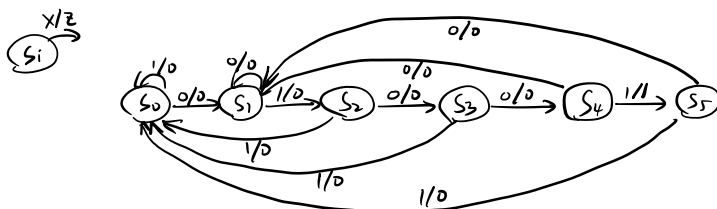(1) $S_0 \rightarrow 1$ $S_1 \rightarrow 0$ $S_2 \rightarrow 0$ $S_3 \rightarrow 0$ $S_4 \rightarrow 0$ $S_5 \rightarrow 0$ $S_6 \rightarrow 0$ $S_7 \rightarrow 0$ $S_8 \rightarrow 0$ $S_9 \rightarrow 0$ $S_{10} \rightarrow 0$ $S_{11} \rightarrow 0$ $S_{12} \rightarrow 0$ $S_{13} \rightarrow 0$ $S_{14} \rightarrow 0$ $S_{15} \rightarrow 0$




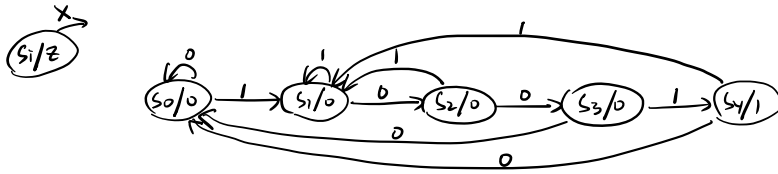(2) $S_0 \rightarrow 0$ $S_1 \rightarrow 1$ $S_2 \rightarrow 10$ $S_3 \rightarrow 100$ $S_4 \rightarrow 1001$




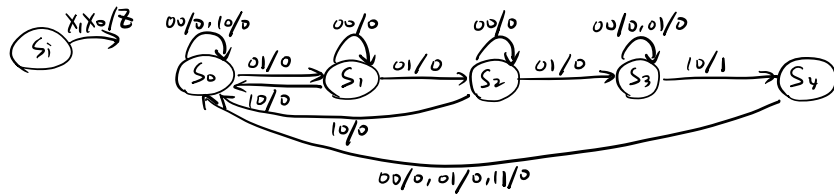5-14 建立一个时序电路的原始状态图,它有两个输入 X_1 和 X_0 ,一个输出 Z 。只有当 X_1 输入三个(或三个以上)1后, X_0 再输入一个1时,输出 Z 为1,而在同一时刻两个输入不同时为1,一旦 $Z=1$,电路就回到初始状态。这里, X_1 输入三个1并不要求连续,只要其间没有 $X_0=1$ 插入即可。


$S_0 \rightarrow$ 初始状态 $S_1 \rightarrow X_0=0, X_1=1$ $S_2 \rightarrow X_0=0, X_1=2$ $S_3 \rightarrow X_0=0, X_1=3$
 $S_4 \rightarrow X_0=1, X_1=3$




5-15 (1) 同步置数法 $0001 \rightarrow 1001$

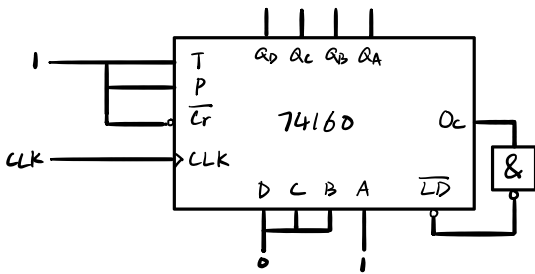

(2) 异步清零法 $0000 \rightarrow 1001$ (也适用)

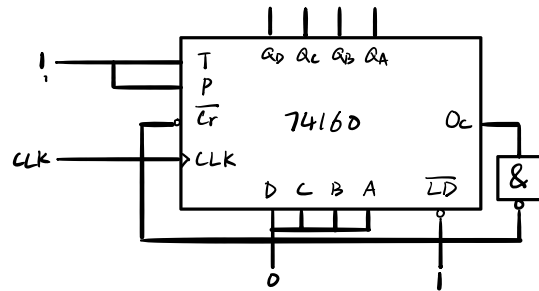


5-16

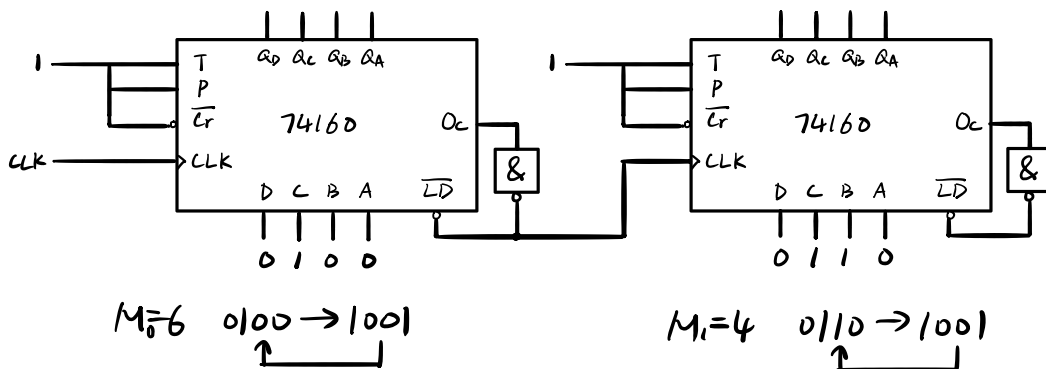


异步级联, $M=24=6 \times 4 = M_0 \times M_1$. M_0 为模6计数器, 计数6次同步置数并向 M_1 进位, M_1 加1. M_1 为模4计数器, 计数4次同步置数.


5-17 (1) 同步置数法 $0110 \rightarrow 1111$

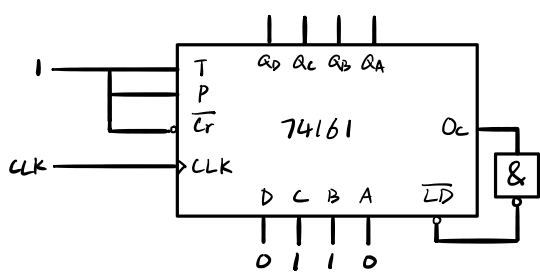

(2) 异步清零法 $0101 \rightarrow 1111$ (溢出态)

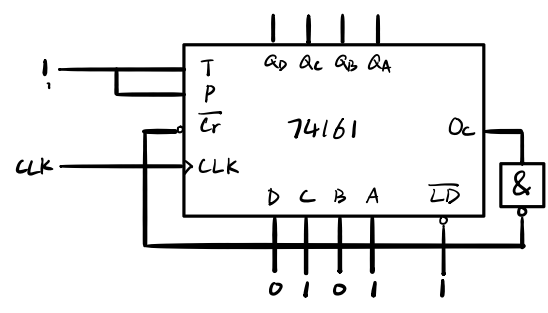


5-18 (1) 异步级联 $M=150=15 \times 10$

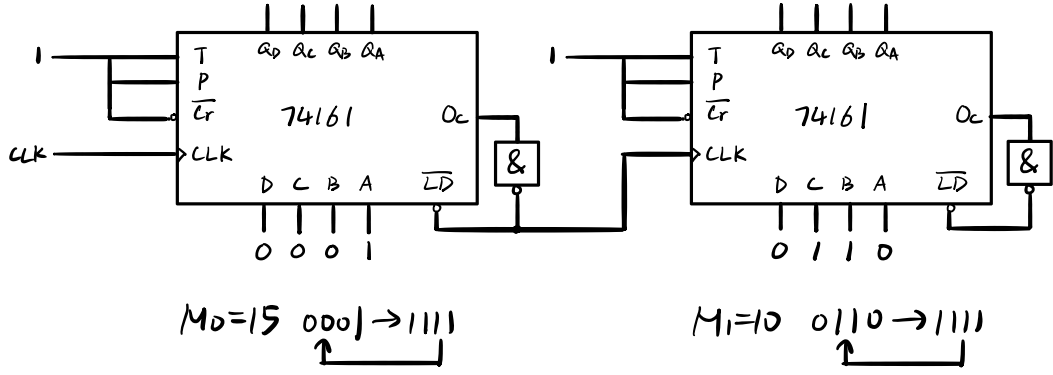

$M_0=15 \quad 0001 \rightarrow 1111$

$M_1=10 \quad 0110 \rightarrow 1111$

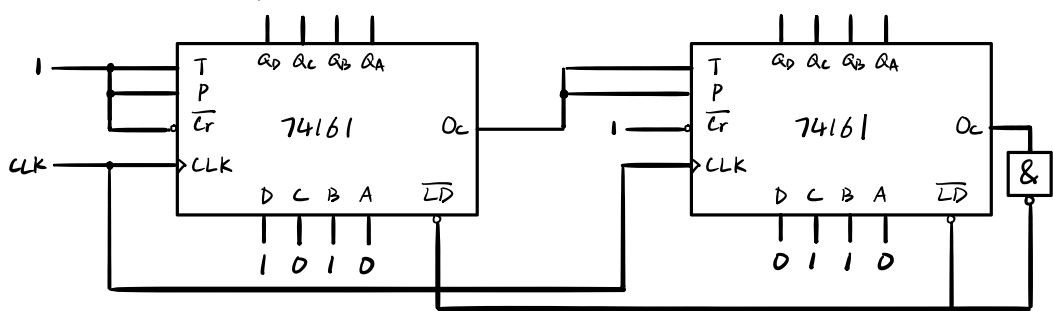(2) 同步级联 $01101010 \rightarrow 11111111$
 $(106)_{10} \quad (256)_{10}$



5-19

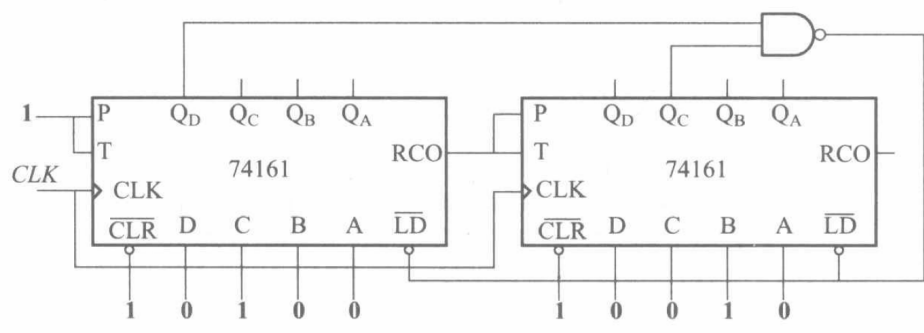


图 P5-19

同步级联.

整体置数法

$$S_i = (0010 \ 0100)_2 = (36)_{10}$$

$$S_i + M = (0100 \ 1000)_2 = (72)_{10}$$

$$M = S_{i+M} - S_i + 1 = 37$$

5-20 图 P5-20 所示电路为可编程计数器。

(1) 求出其模值 M ; 若要求模值 $M=30$, 则计数器的预置值如何确定?

(2) 用该电路实现对 CLK 的分频, 如果 CLK 的频率为 10MHz , 要求输出频率为 500kHz , 求出其模值 M 。计数器的预置值如何确定? 指出频率输出位置。

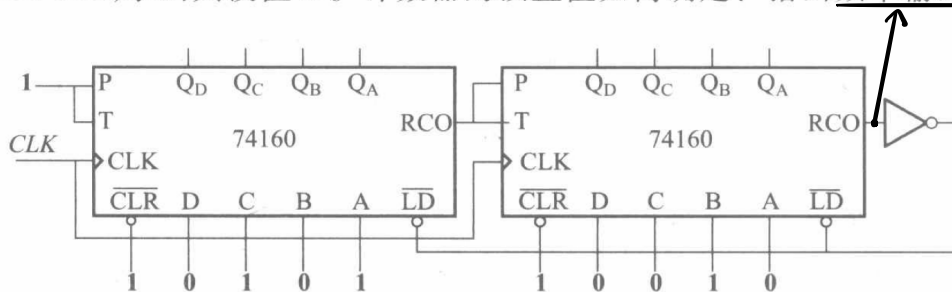


图 P5-20

$$(1) S_i = (0010\ 0101)_{8421\text{BCD}} = 25 \quad S_{i+M} = (1001\ 1001)_{8421\text{BCD}} = 99 \quad M = S_{i+M} - S_i + 1 = 75$$

$$S_{j+M} = 99 \quad S_j = S_{j+M} - M + 1 = 70 = (0111\ 0000)_{8421\text{BCD}}$$

$$(2) M = \frac{10\text{M}}{500\text{K}} = 20 \quad S_i = S_{i+M} - M + 1 = 80 = (1000\ 0000)_{8421\text{BCD}}$$


5-21 (1) $M=6$

(2) $M=9$

$Q_0 Q_1 Q_2$	S_R
0 0 0	1
1 0 0	1
1 1 0	1
1 1 1	0
0 1 1	0
0 0 1	0

$Q_0 Q_1$	Q_2	00	01	11	10
0	1	1	X	1	1
1	1				X


$$S_R = \bar{Q}_2$$

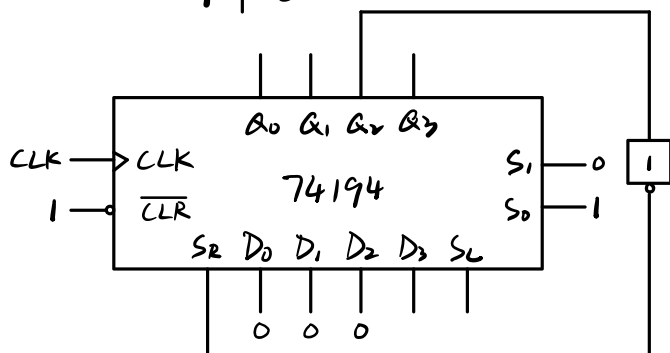

$Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$	S_R
0 0 0 0	1
1 0 0 0	1
1 1 0 0	0
0 1 1 0	0
0 0 1 1	1
1 0 0 1	0
0 1 0 0	0
0 0 1 0	0
0 0 0 1	0

$$S_R = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3 + Q_2 Q_3$$

$$= \bar{Q}_1 + Q_2 + Q_3 + Q_2 Q_3$$

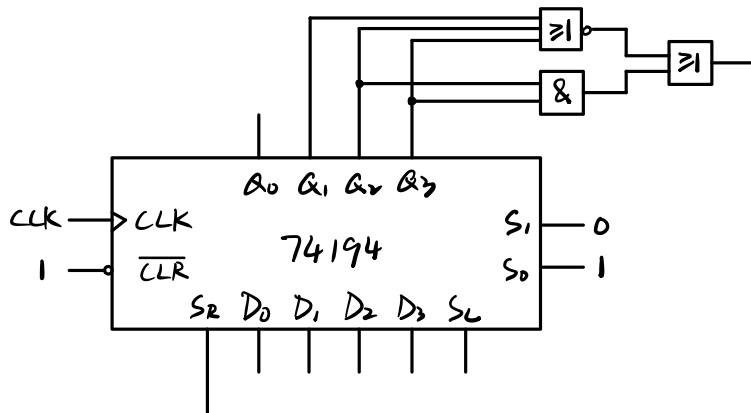

5-22 由 74194 构成的时序电路如图 P5-22 所示,分析该电路,列出状态转移真值表,指出电路的逻辑功能。

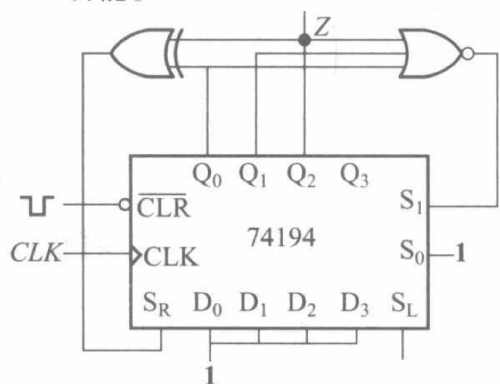


图 P5-22

$$S_R = Q_0 \oplus Q_2$$

$$S_1 = \overline{Q_0 + Q_1 + Q_2}$$

$$Z = Q_2$$

具有自启动功能的模6计数器。

$Q_0 Q_1 Q_2$	S_1	S_2	Z
0 0 0	1	0	0
1 1 1	0	0	1
0 1 1	0	1	1
1 0 1	0	0	1
0 1 0	0	0	0
0 0 1	0	1	1
1 0 0	0	1	0
1 1 0	0	0	0

5-24 序列信号检测器如图 P5-24 所示,分析电路检测的序列是什么?

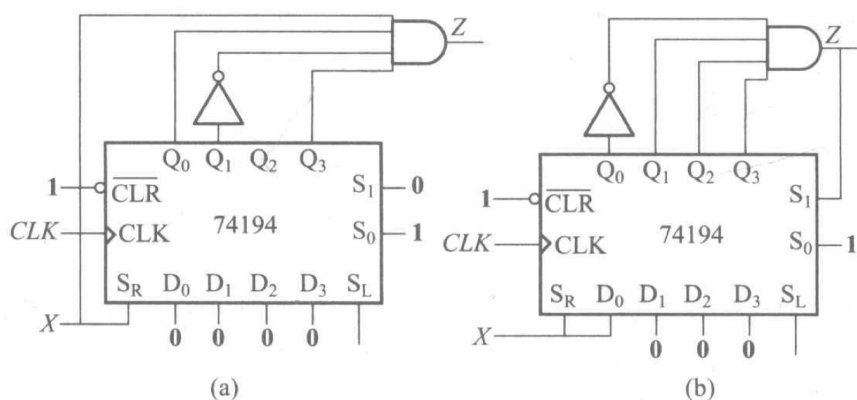


图 P5-24

$$(a) Z = X Q_0 \bar{Q}_1 Q_2 \quad 11001, 11011$$


$$(b) Z = \bar{Q}_0 Q_1 Q_2 Q_3 \quad 0111$$

5-25 设计一个输出序列为 00011101 的序列信号发生器,给出 74194、74161、8 选 1 数据选择器和 SSI 门,试用反馈移位型和计数型两种方案实现电路。


$Q_1 Q_2 Q_3$	S_L
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 1	1
1 1 1	0
1 1 0	1
1 0 1	0
0 1 0	0
1 0 0	0

$$S_L = \bar{Q}_1 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1 Q_3 + Q_1 Q_2 \bar{Q}_3$$

$$F = Q_1$$

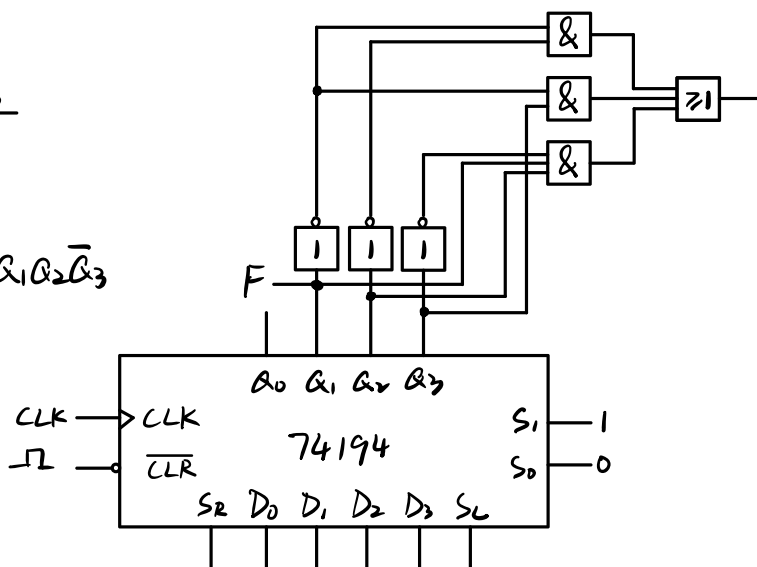

(2)

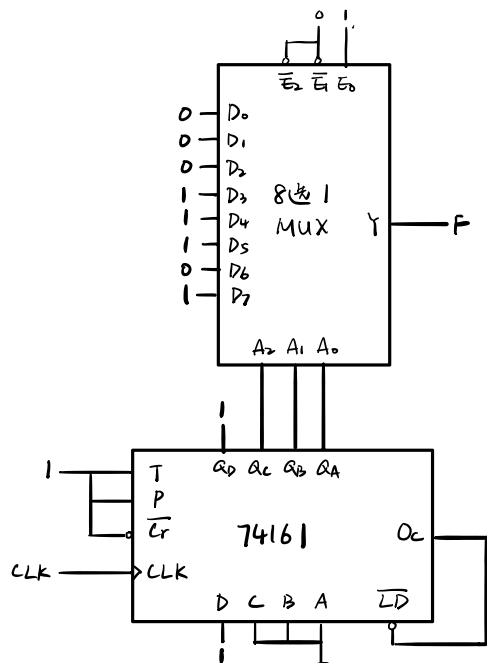

5-26 试用 74161、74138(3-8 译码器)和 SSI 门设计双序列码发生器电路,要求其输出波形如图 P5-26 所示。


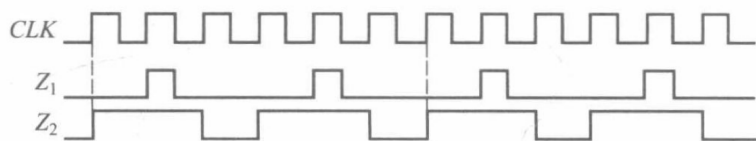



图 P5-26

$$Z_1 = \sum m(1, 4) \cdot CLK$$

$$Z_2 = \sum m(0, 1, 3, 4)$$

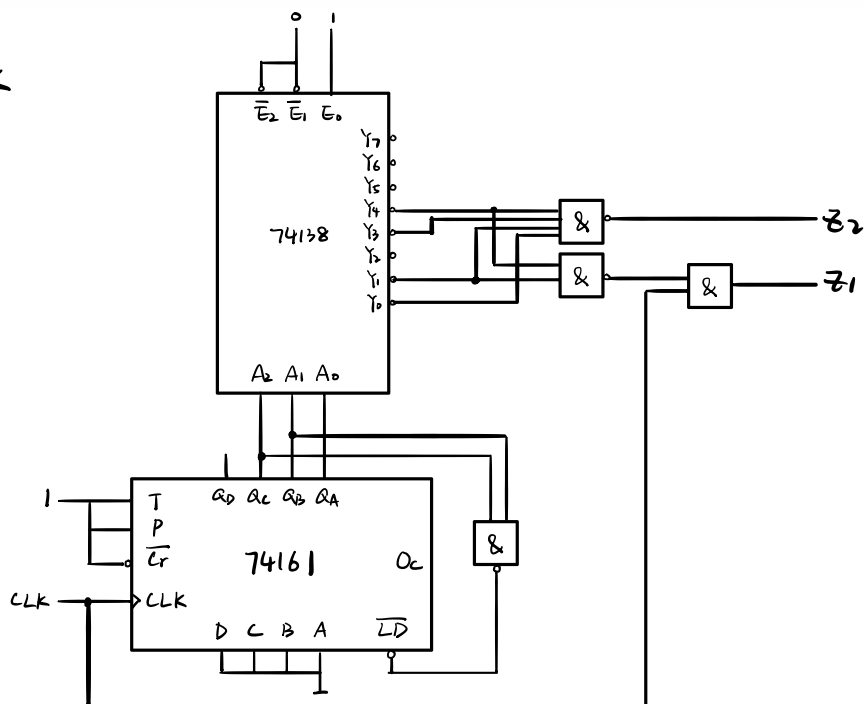

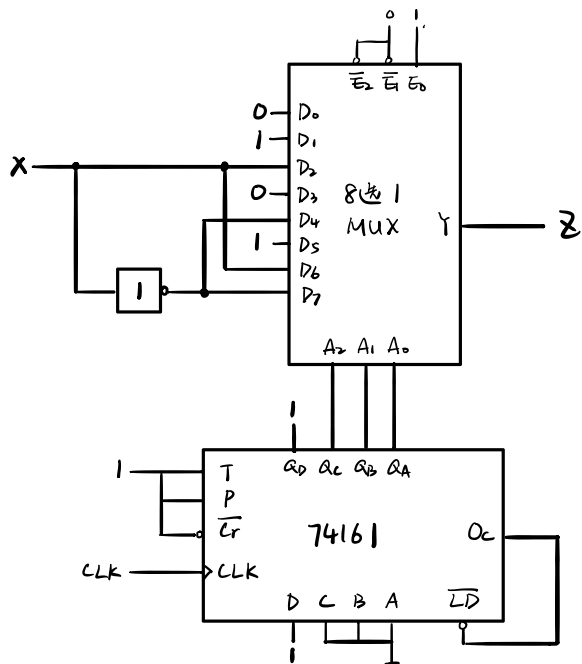5-27 用 74161、8 选 1 数选器和 SSI 门,设计电路实现受 X 控制的序列码发生器,当 $X=0$ 时输出序列 $Z:01001101$,当 $X=1$ 时输出序列 $Z:01100110$ 。



5-28 选用 MSI 和 SSI 器件设计一个实用的小时计数器, X 为控制端。要求:
当 $X=0$ 时,为 12 小时制,当 $X=1$ 时,为 24 小时制。

